


## 12. Виды соединения проводников

### ВАРИАНТ 4

**Выберите правильный ответ**


1. Как соединены два проводника различного сопротивления, если сила тока в них одинакова?
  - последовательно
  - параллельно
  - могут быть соединены как параллельно, так и последовательно
2. Два проводника соединены параллельно. По какой формуле можно рассчитать сопротивление этого участка цепи?
  - $R = R_1 R_2$
  - $R = R_1 - R_2$
  - $R = R_1 + R_2$
  - $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
3. Участок цепи состоит из двух параллельно соединённых ламп сопротивлением 20 Ом каждая и резистора сопротивлением 10 Ом, соединённого последовательно с ними. Определите сопротивление этого участка цепи.
  - 50 Ом
  - 30 Ом
  - 20 Ом

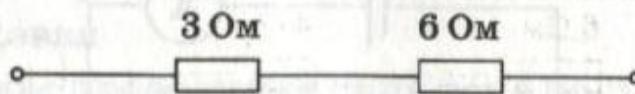4. На каком из резисторов напряжение больше и во сколько раз?



- А. одинаковое
- Б. на первом проводнике напряжение больше в 2 раза
- В. на втором проводнике напряжение больше в 2 раза

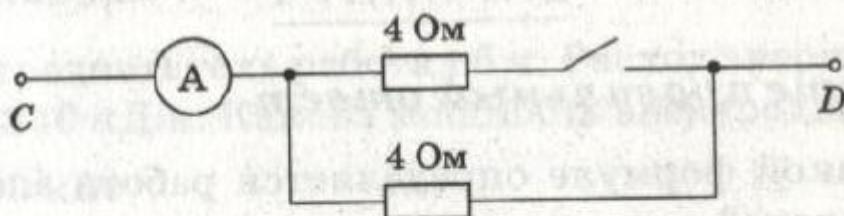
5. Как изменятся показания амперметра, если замкнуть ключ? Подаваемое на участок *CD* напряжение остаётся неизменным.



- А. увеличивается
- Б. уменьшатся
- В. не изменяется

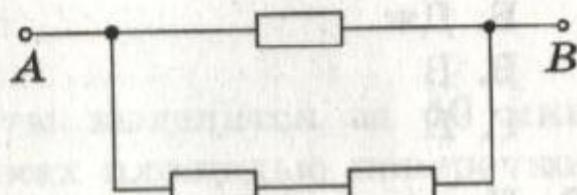6. Определите электрическое сопротивление участка цепи *AB*, если сопротивление каждого проводника равно 3 Ом.

- А. 9 Ом
- Б.  $\frac{4}{3}$  Ом
- В. 6 Ом
- Г. 2 Ом



## **Дайте ответ на вопрос**

7. Как изменится накал лампы накаливания, если медные подводящие провода заменить на никромовые? Почему?

## **Решите задачу**

8. Показания вольтметра  $V_1$  составляют 24 В. Каковы показания второго вольтметра и амперметра?

